電

力と電気

しょうがく3ねんせい ・ りか ・ r3-21

明かりが つく つなぎ方

こたえ（おうちの かたへ） ・ この かみは べつに いんさつ



こたえ

1 （1）つく （2）つかない （3）つく （4）つかない （5）つかない （6）つかない

2 （1）わ （2）回路

みてあげる ところ

- どう線の 1本が ＋極（きょく）、もう 1本が －極（きょく）に つながって、わの ように なって いる ときだけ 明かりが つきます。

書体: Klee One（SIL Open Font License）