電
力と電気

しょうがく3ねんせい ・ りか ・ r3-21

明かりが つく つなぎ方

やさしい ★☆☆ ・ 明かりが つく つなぎ方


どう線の 先を たどろう




なまえ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ひづけ ＿＿＿ がつ ＿＿＿ にち

1 明かりが つく ものに ○、つかない ものに × を、番号の よこの ○に 書こう。


1 ○

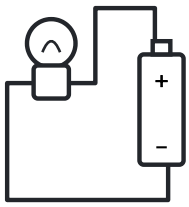


2 ○

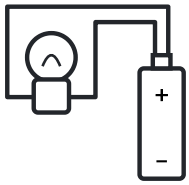


3 ○

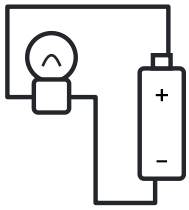


4 ○

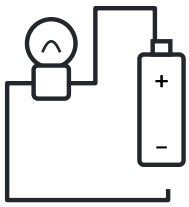

5 ○

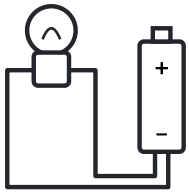

6 ○

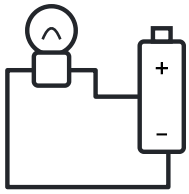

2 ことばから えらんで 書こう。

ことば　わ　回路　＋極（きょく）　－極（きょく）

1 まめ電きゅうと かん電池の ＋極（きょく）・－極（きょく）を、1つの ［　　］ の ように つなぐと 明かりが つく。

2 電気の 通り道の ことを ［　　］ と いう。

できたら はなまる

つぎまる プリント

力と電気 ・ つぎは 「回路を 見つけよう」

こたえは ここ
つぎの 1まいも

書体: Klee One（SIL Open Font License）