
電
力と電気

回路を 見つけよう

こたえ（おうちの かたへ） ・ この かみは べつに いんさつ

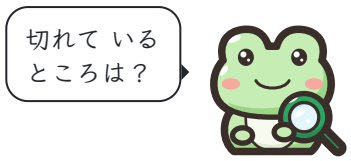

こたえ

1 （1）つく （2）つかない （3）つかない

2 （1）○ （2）○ （3）○ （4）×

みてあげる ところ

- 回路が 1か所でも 切れて いると 電気が 通らず、明かりは つきません。

書体: Klee One（SIL Open Font License）