
電
力と電気

しょうがく3ねんせい ・ りか ・ r3-22

回路を 見つけよう


ふつう ★★☆ ・ 回路が つながって いるか

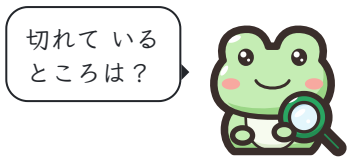


なまえ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ひづけ ＿＿＿ がつ ＿＿＿ にち

1 明かりが つく ものに ○、つかない ものに × を 書こう。


1 ○

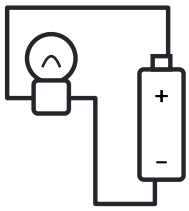

2 ○

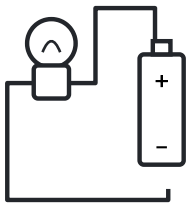

3 ○

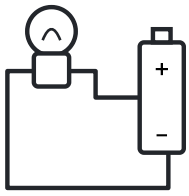

2 明かりが つかない わけに なる ものに ○、ならない ものに × を 書こう。

1 ○ まめ電きゅうが ソケットに しっかり 入って いない。

2 ○ どう線の とちゅうが 切れて いる。

3 ○ どう線の はしの ビニルを むいて いない。

4 ○ どう線を 少し 長い ものに かえた。

できたら はなまる

つぎまる プリント

力と電気 ・ つぎは 「電気を 通す もの」

こたえは ここ
つぎの 1まいも

書体: Klee One（SIL Open Font License）