電

力と電気

電気の通り道 まとめ

こたえ（おうちの かたへ） ・ この かみは べつに いんさつ

思い出してみよう



こたえ

1 （1）つく （2）つかない

2 （1）○ （2）○ （3）× （4）×

3 回路

みてあげる ところ

- わの ように つながった 回路で 明かりが つく・金ぞくは 電気を 通す、の 2つを まとめて見ます。

書体: Klee One（SIL Open Font License）