電
力と電気

しょうがく3ねんせい ・ りか ・ r3-24

電気の通り道 まとめ

むずかしい ★★★ ・ 電気の 通り道の まとめ


思い出して みよう




なまえ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ひづけ ＿＿＿ がつ ＿＿＿ にち

1 明かりが つく ものに ○、つかない ものに × を 書こう。

1 ○

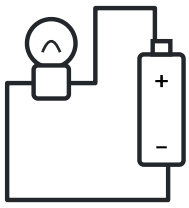

2 ○

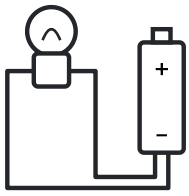

2 正しい ものに ○、まちがって いる ものに × を 書こう。

1 ○ 空きかんの 色が ぬって ある ところは、そのままでは 電気を 通さない。

2 ○ 空きかんの 色を はがした ところは、電気を 通す。

3 ○ 金ぞくは 電気を 通さない。

4 ○ 回路が とちゅうで 切れて いても、明かりは つく。

3 ことばから えらんで 書こう。

ことば　回路　ソケット

電気の 通り道を ［　　］ と いう。

できたら はなまる

つぎまる プリント

力と電気 ・ つぎは この たんげんは おしまい

こたえは ここ
つぎの 1まいも

書体: Klee One（SIL Open Font License）