電
力と電気

電流の 向き

こたえ（おうちの かたへ） ・ この かみは べつに いんさつ

電流の 向きを
思い出そう



こたえ

1 （1）電流 （2）＋極・－極 （3）検流計（けんりゅうけい）

2 （1）○ （2）○ （3）×

みてあげる ところ

- 電流は かん電池の ＋極から 出て、回路を 通り －極に 入ります。検流計（けんりゅうけい）で 向きと 大きさが わかります。

書体: Klee One（SIL Open Font License）