電
力と電気

しょうがく4ねんせい ・ りか ・ r4-05

電流の 向き

やさしい ★☆☆ ・ 電流の 向き

電流の 向きを
思い出そう



なまえ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ひづけ ＿＿＿ がつ ＿＿＿ にち

1 ことばから えらんで 書こう。

ことば　＋極　－極　電流　検流計（けんりゅうけい）

1 回路に 流れる 電気を [　　] と いう。

2 電流は かん電池の [　　] から 出て、[　　] に 入る。

3 電流の 向きと 大きさは [　　] で しらべる。

2 正しい ものに ○、まちがって いる ものに × を 書こう。

1 ( ) 検流計（けんりゅうけい）の はりは、電流が 流れる 向きに ふれる。

2 ( ) はりの ふれが 大きいほど、電流が 大きい。

3 ( ) 電流は －極から 出て ＋極に 入る。



ヒント

検流計（けんりゅうけい）は 回路の とちゅうに つないで つかうよ。

できたら
はなまる

つぎまる プリント
力と電気 ・ つぎは 「回路図を 読もう」

こたえは ここ
つぎの 1まいも

書体: Klee One（SIL Open Font License）