しょうがく4ねんせい ・ りか ・ r4-06

回路図を 読もう

こたえ（おうちの かたへ） ・ この かみは べつに いんさつ

記号を
おぼえよう



こたえ

1 （1）エ（かん電池） （2）ウ（豆電球） （3）ア（モーター） （4）イ（スイッチ）

2 長い 線

3 回路図

みてあげる ところ

- かん電池は 長い 線が ＋極、短い 線が －極です。豆電球・モーター・スイッチの 記号も たしかめます。

書体: Klee One（SIL Open Font License）