電
力と電気

しょうがく4ねんせい ・ りか ・ r4-06

回路図を 読もう

やさしい ★☆☆ ・ 電気用図記号と 回路図

記号を
おぼえよう




なまえ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ひづけ ＿＿＿ がつ ＿＿＿ にち

1 記号と 名前を 線で むすぼう。

1 

2 

3 

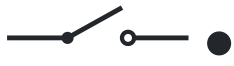4 

- ア モーター
- イ スイッチ
- ウ 豆電球
- エ かん電池

2 かん電池の 記号で、＋極を あらわすのは どちらかな。

◯ 長い 線　◯ 短い 線

3 ことばから えらんで 書こう。

ことば　回路図　地図

記号を つかって 回路を あらわした 図を ＿＿＿＿ と いう。

書体: Klee One（SIL Open Font License）