電
力と電気

直列つなぎ

こたえ（おうちの かたへ） ・ この かみは べつに いんさつ



こたえ

1　1

2　(1) ー極　(2) 1本の 道

3　(1) ○　(2) ○　(3) ×

みてあげる ところ

- 直列つなぎは かん電池を 1列に つなぎ、電流の 通り道が 1本です。電流が 大きく なり、豆電球は 明るく なります。

書体: Klee One（SIL Open Font License）