電
力と電気


直列つなぎ


ふつう ★★☆ ・ 直列つなぎ


通り道を
たどろう



なまえ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ひづけ ＿＿ がつ ＿＿ にち

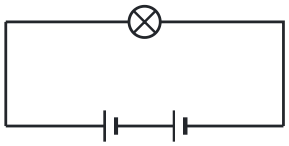1 

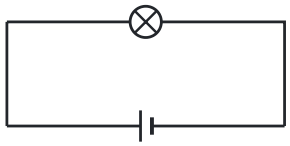2 

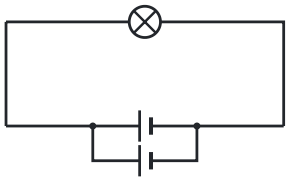3 

1 かん電池 2こを 直列つなぎに して いる 回路図に ○を つけよう。

◯ 1 ◯ 2 ◯ 3

2 ことばから えらんで 書こう。

ことば　＋極　－極　1本の 道　2本の 道

1 直列つなぎは、1この かん電池の ＋極と、もう 1この かん電池の ［　　］ を つなぐ。

2 直列つなぎでは、電流の 通り道は ［　　］ に なる。

3 正しい ものに ○、まちがって いる ものに × を 書こう。

1 ◯ 直列つなぎに すると、豆電球は かん電池 1この ときより 明るく つく。

2 ◯ 直列つなぎで 1この かん電池を はずすと、豆電球は 消える。

3 ◯ 直列つなぎは、＋極どうしを つなぐ。

書体: Klee One（SIL Open Font License）