
電
力と電気


へい列つなぎ


ふつう ★★☆ ・ へい列つなぎ

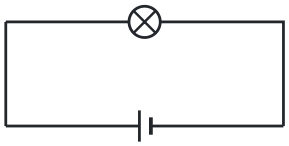

なまえ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ひづけ ＿＿ がつ ＿＿ にち

1 

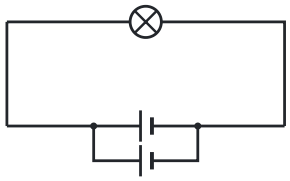2 

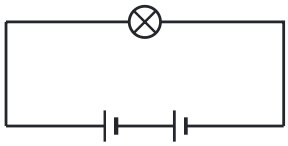3 

1 かん電池 2こを へい列つなぎに して いる 回路図に ○を つけよう。

◯ 1 ◯ 2 ◯ 3

2 ことばから えらんで 書こう。

ことば　＋極どうし　－極　かわらない　明るく なる

1 へい列つなぎは、かん電池の ［　　］ と －極どうしを つなぐ。

2 へい列つなぎの 豆電球の 明るさは、かん電池 1この ときと ほとんど ［　　］。

3 正しい ものに ○、まちがって いる ものに × を 書こう。

1 ◯ へい列つなぎで 1この かん電池を はずしても、豆電球は つく。

2 ◯ へい列つなぎは、直列つなぎより 豆電球が 明るい。

書体: Klee One（SIL Open Font License）