電

力と電気

しょうがく4ねんせい ・ りか ・ r4-09

つなぎ方と 電流の 大きさ

こたえ（おうちの かたへ） ・ この かみは べつに いんさつ

はりの ふれを
くらべよう



こたえ

1　直列つなぎ

2　(1) 2　(2) 0

3　(1) 大きく　(2) 同じくらい

みてあげる ところ

- 直列つなぎは 電流が 大きく なり（ここでは 2ばい）、へい列つなぎは 1この ときと 同じくらいです。

書体: Klee One（SIL Open Font License）