電
力と電気

しょうがく4ねんせい ・ りか ・ r4-09

つなぎ方と 電流の 大きさ

ふつう ★★☆ ・ つなぎ方と 電流の 大きさ

はりの ふれを
くらべよう



なまえ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ひづけ ＿＿＿ がつ ＿＿＿ にち

つなぎ方	検流計（けんりゅうけい）の はりの ふれ
かん電池 1こ	2 目もり
直列つなぎ	4 目もり
へい列つなぎ	2 目もり

1 ひょうを 見て こたえよう。

電流が いちばん 大きい つなぎ方

◯ かん電池 1こ　◯ 直列つなぎ　◯ へい列つなぎ

2 数を 書こう。

1 直列つなぎの ふれは 1この ときの ［　　］ ばい

2 へい列と 1この ときの ふれの ちがい ［　　］ 目もり

3 ことばから えらんで 書こう。

ことば　大きく　同じくらい　小さく

1 直列つなぎに すると、電流は 1この ときより ［　　　］ な る。

2 へい列つなぎの 電流は、1この ときと ［　　　］ だ。

できたら
はなまる

つぎまる プリント

力と電気 ・ つぎは 「モーターの 回る 速さ」

こたえは ここ
つぎの 1まいも

書体: Klee One（SIL Open Font License）