
しょうがく4ねんせい ・ りか ・ r4-10


モーターの 回る 速さ


ふつう ★★☆ ・ つなぎ方と モーターの 速さ

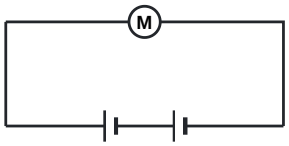

なまえ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ひづけ ＿＿ がつ ＿＿ にち

1 

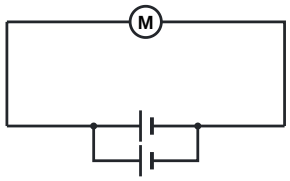2 

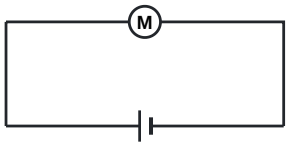3 

1 モーターが いちばん 速く 回る 回路図に ○を つけよう。

○1 ○2 ○3

2 2と 3の モーターの 回る 速さを くらべよう。

○2の ほうが 速い ○ほとんど 同じ ○3の ほうが 速い

3 ことばから えらんで 書こう。

ことば　速く　おそく　電流

かん電池を 直列つなぎに すると、［　　］が 大きく なり、モーターは［　　］回る。

4 正しい ものに ○、まちがって いる ものに × を 書こう。

1 ○ へい列つなぎの モーターは、1この ときと ほぼ 同じ 速さで 回る。

2 ○ 直列つなぎの モーターは、1この ときより おそく 回る。

書体: Klee One（SIL Open Font License）