しょうがく4ねんせい ・ りか ・ r4-11

電流の 向きと モーター

こたえ（おうちの かたへ） ・ この かみは べつに いんさつ



こたえ

1 （1）反対 （2）反対 （3）反対

2 （1）○ （2）× （3）○

3 かん電池の 向きを 反対に する

みてあげる ところ

- かん電池の 向きを かえると 電流の 向きが 反対に なり、モーターも 反対に 回ります。

書体: Klee One（SIL Open Font License）