電
力と電気

電流のはたらき まとめ

こたえ（おうちの かたへ） ・ この かみは べつに いんさつ

思い出して
みよう



こたえ

1 （1）○ （2）○ （3）× （4）○ （5）×

2 （1）イ（電流の 通り道が 1本） （2）ア（電流の 通り道が 2本に 分かれる）

3 検流計（けんりゅうけい）

みてあげる ところ

- 電流の 向き・つなぎ方と 電流の 大きさ・回路図の 記号を まとめて 見ます。

書体: Klee One（SIL Open Font License）