電
力と電気

しょうがく4ねんせい ・ りか ・ r4-12

電流のはたらき まとめ

むずかしい ★★★ ・ 電流の はたらきの まとめ

思い出して みよう



なまえ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ひづけ ＿＿＿ がつ ＿＿＿ にち

1 正しい ものに ○、まちがって いる ものに × を 書こう。

1 ○ 電流は ＋極から 出て ー極に 入る。

2 ○ 直列つなぎは、1この ときより 電流が 大きい。

3 ○ へい列つなぎは、直列つなぎより 電流が 大きい。

4 ○ かん電池の 記号の 短い 線は ー極だ。

5 ○ かん電池の 向きを かえても、モーターの 回る 向きは かわらない。

2 つなぎ方と 回路の ようすを 線で むすぼう。

1 直列つなぎ ●

2 へい列つなぎ ●

● ア 電流の 通り道が 2本に 分かれる

● イ 電流の 通り道が 1本

3 ことばから えらんで 書こう。

ことば 検流計（けんりゅうけい） 温度計

電流の 大きさと 向きは ［　　］ で しらべる。

できたら はなまる

つぎまる プリント

力と電気 ・ つぎは この たんげんは おしまい

こたえは ここ

つぎの 1まいも

書体: Klee One（SIL Open Font License）