電
力と電気

電流計の使い方

こたえ（おうちの かたへ） ・ この かみは べつに いんさつ



こたえ

- 1: (1) 1.5A　(2) 150mA　(3) 15mA
- 2: (1) 回路に直列につなぐ　(2) 5A　(3) 500mAのたんしにつなぎかえる

みてあげる ところ

- はりは目もりいっぱいの10分の3をさしています。5Aのたんしなら1.5A、500mAなら150mA、50mAなら15mAです。電流計は回路に直列につなぎ、はじめは5Aのたんしにつなぎます。

書体: Klee One（SIL Open Font License）